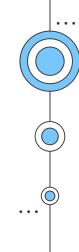


Laboratório de Iniciação à Programação


Prof. Dr. João Paulo Aramuni




Aula 10

Tinkercad

LIP - Manhã

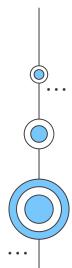

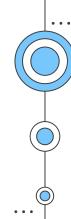


Tinkercad


Tinkercad - Conhecendo a ferramenta

O Tinkercad é uma plataforma online que permite aos usuários criar e simular projetos Arduino sem a necessidade de hardware físico. Ele oferece uma interface de programação baseada em blocos e texto para programação Arduino de forma intuitiva. Além disso, possibilita a simulação de circuitos eletrônicos, permitindo aos usuários testar seus projetos antes de construí-los no mundo real.


. .

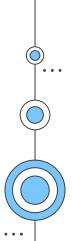



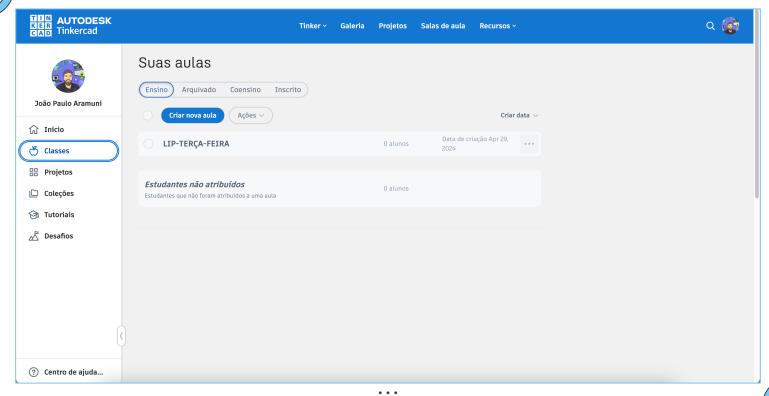

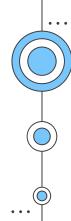No site tinkercad.com, o professor pode cadastrar sua turma. Os alunos, por sua vez, criam seus perfis individuais e se juntam à turma cadastrada pelo professor.





Criação de um novo Circuito

Nesse primeiro estágio do curso, concentramos nosso foco na integração entre a linguagem C++ voltada para o Arduino e a parte de circuitos disponível na plataforma Tinkercad.

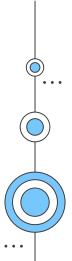Utilizaremos as funcionalidades do Tinkercad para simular circuitos eletrônicos, compreendendo a interação entre o código em C++ e os componentes virtuais.





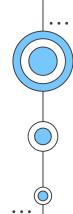



Criação de um novo Circuito

Isso nos proporcionará uma base sólida para entender como os programas em C++ se relacionam com o hardware real do Arduino.

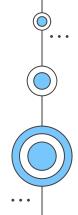Ao explorar essa integração entre código e circuitos virtuais, estaremos preparando o terreno para futuras explorações práticas com o Arduino.





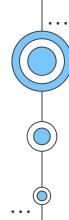

Criação de um novo Circuito

Um circuito elétrico é como um caminho para a eletricidade viajar. É uma série de componentes elétricos, como fios, resistores, interruptores e fontes de energia, todos conectados de maneira específica.

A eletricidade flui através desse caminho, alimentando dispositivos e realizando tarefas.










O que é um Circuito Elétrico?

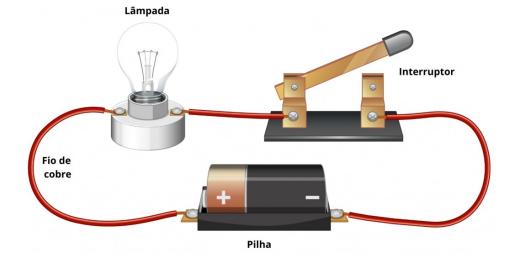É como uma estrada que a eletricidade percorre para chegar onde precisa ir, seja para ligar uma lâmpada, acionar um motor ou fazer qualquer outra coisa que precise de energia elétrica.



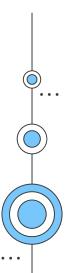

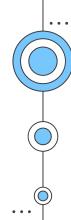


Arduino Uno R3

O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica com hardware e software flexíveis, baseados em uma placa de circuito impresso com um microcontrolador e uma IDE integrada.

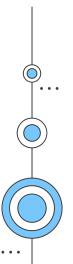Utilizando uma linguagem simplificada baseada em C/C++, o Arduino é uma excelente ferramenta para aprender os fundamentos da programação em C++, abordando conceitos como variáveis, estruturas de controle e funções.










Arduino Uno R3

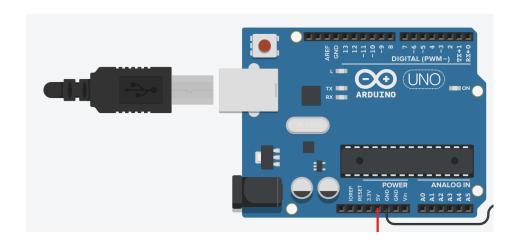Além disso, sua comunidade ativa e os projetos práticos proporcionam um ambiente de aprendizado envolvente e eficaz, permitindo que os usuários explorem a eletrônica enquanto desenvolvem suas habilidades em programação.



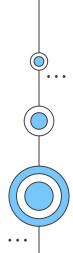

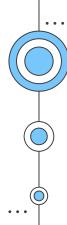


Protoboard - Placa de ensaio

O Protoboard, também conhecido como placa de ensaio, é uma placa utilizada em eletrônica para prototipagem e testes de circuitos sem a necessidade de soldagem.

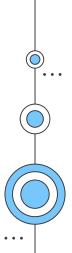Ele possui uma matriz de furos em que os componentes eletrônicos podem ser inseridos e conectados entre si através de trilhas condutoras abaixo da superfície.










Protoboard - Placa de ensaio

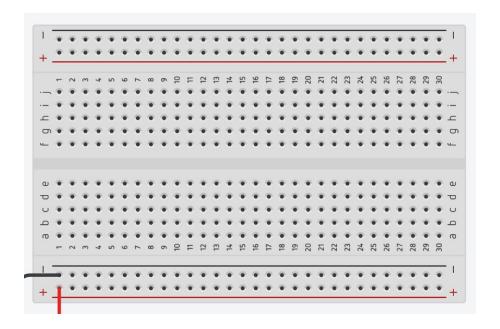
Essas trilhas permitem a interconexão dos componentes de forma temporária, facilitando a montagem e a modificação rápida de circuitos.



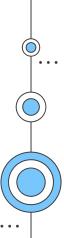


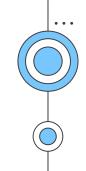

Circuitos no Tinkercad - Arduino Uno R3

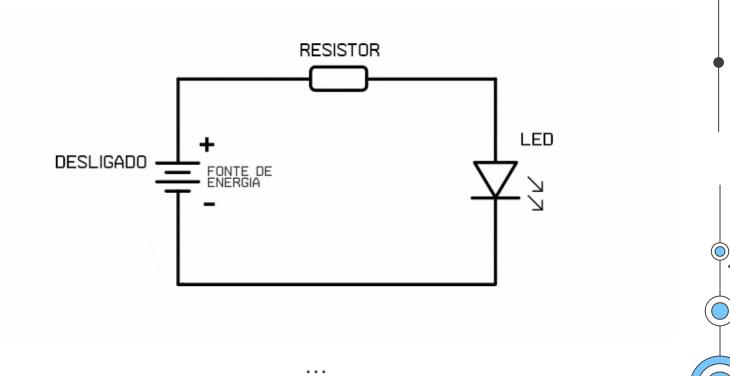


Resistor

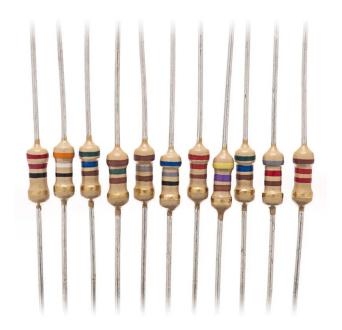


Um resistor é um componente eletrônico que tem a função de limitar ou controlar o fluxo de corrente elétrica em um circuito.

Ele é projetado para oferecer uma resistência específica ao fluxo de elétrons, convertendo parte da energia elétrica em calor enquanto a corrente passa por ele.

. .

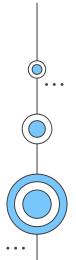

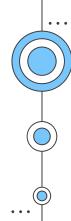


LED (Light Emitting Diode)

Um LED, ou diodo emissor de luz, é um componente eletrônico que emite luz quando uma corrente elétrica passa por ele em uma determinada direção.

É necessário usar um resistor com um LED porque o LED é um componente semicondutor que é muito sensível à corrente elétrica. Se a corrente que passa pelo LED for muito alta, pode danificá-lo permanentemente ou reduzir significativamente sua vida útil.


. .

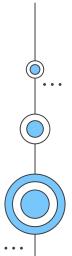




LED (Light Emitting Diode)

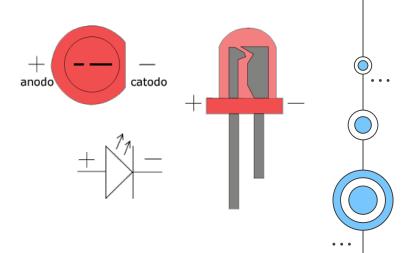A escolha do valor do resistor depende da tensão de alimentação do circuito e das características elétricas do LED. Geralmente, os resistores são calculados usando a lei de Ohm para garantir que a corrente através do LED esteja dentro de sua faixa segura de operação.





Circuitos no Tinkercad - Arduino Uno R3

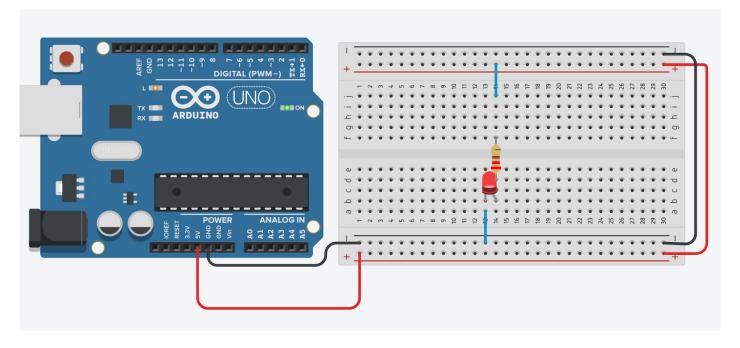






Acender o Led com código fonte
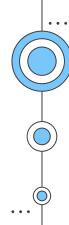
```
1 (Arduino Uno R3) -
 1 // C++ code
 3 void setup()
     //pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
     pinMode(7, OUTPUT); // Determina o pino 7 como saída
   void loop()
     digitalWrite(7, HIGH);
     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
     digitalWrite(7, LOW);
14
     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
```






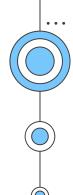Exercício

Projete um circuito utilizando um Arduino que faça dois LEDs piscarem simultaneamente. Para isso, utilize duas saídas digitais do Arduino, que você pode escolher livremente.

Certifique-se de que, quando o primeiro LED estiver aceso (estado HIGH), o segundo LED esteja apagado (estado LOW) no início da operação.






Resolução

https://github.com/joaopauloaramuni/laboratorio-de-iniciacao-a-

programacao/tree/main/TINKERCAD

```
// C++ code
void setup()
  //pinMode(LED BUILTIN, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT); // Determina o pino 7 como saída
  pinMode(2, OUTPUT); // Determina o pino 7 como saída
void loop()
  digitalWrite(7, HIGH);
  digitalWrite(2, LOW);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
  digitalWrite(7, LOW);
  digitalWrite(2, HIGH);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
 cout << oi << endl:
```

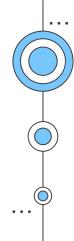

Obrigado!

Dúvidas?

joaopauloaramuni@gmail.com







LinkedIn



Lattes



